AARHUS SCHOOL OF ENGINEERING

ELECTRONIC ENGINEERING E4PRJ

Detaljeret Hardware Design

Author:
Nicolai GLUD
Johnny KRISTENSEN
Rasmus LUND-JENSEN
Mick HOLMARK
Jacob ROESEN



5. december 2012

Indholds for tegnelse

| Kapitel | 1 I | ndledning 3 |
|---------|-------|---|
| | 1.0.1 | Formål |
| | 1.0.2 | Reference dokumentation |
| Kapitel | 2 I | RS232 |
| Kapitel | 3 5 | Strømforsyning 5 |
| 3.1 | Over | ordnet design |
| Kapitel | 4 V | BTE |
| 4.1 | Over | ordnet design |
| | 4.1.1 | Blokke |
| 4.2 | Nedb | rydning af blokke |
| | 4.2.1 | PSoC5 |
| | 4.2.2 | Transmitter kreds |
| | 4.2.3 | Ventil Kreds |
| 4.3 | Opby | gning af design $\dots \dots \dots$ |
| | 4.3.1 | PSoC5 design opbygning |
| Kapitel | 5 5 | $_{ m SM}$ |
| 5.1 | Over | ordnet design |
| | 5.1.1 | Blokke |
| 5.2 | Nedb | rydning af blokke |
| | 5.2.1 | PSoC5 |
| | 5.2.2 | UART Block |
| 5.3 | Opby | rgning af design |
| | 531 | PSoC5 design onlygging |

Indledning

Dette dokument beskriver det detaljerede HW-design for BROS, som er fastlagt ud fra dokumenterne kravspecifikation og systemarkitektur.

1.0.1 Formål

Formålet med dokumentet er:

- At fastlægge systemets detaljerede hardwarestruktur ud fra kravene specificeret i kravsspecifikationen. Derudover beskrivelsen af hardwarekomponenterne og deres grænseflader beskrevet i systemarkitektur-dokumentet.
- At fastlægge systemets hardwareblokke og deres indbyrdes interaktioner.
- At beskrive de enkelte hardwareblokkes funktion og opbygning.

1.0.2 Reference dokumentation

- Kravspecifikation for projektet.
- Systemarkitektur-dokument.

RS232 2

 $\det\,\operatorname{er}\,\operatorname{en}\,\operatorname{hest}\,\det\,\operatorname{bruger}\,\operatorname{rs}232$

Strømforsyning 3

Strømforsyningen er opbygget som en uniserval forsyning der levere 12V 1A og / eller 5V 0.5A. Strømforsyningen bruges af delmodulerne: SM og VBTE


3.1 Overordnet design

vbte 4

Følgende afsnit beskriver VBTE'ens hardware i de enkelte blokke, grænsefladerne derimellem samt funktionen af blokkene. Derudover er der implementeret et testdisplay samt mulighed for manuelt at indstille I2C adressen. Disse er kun ment til test og er derfor ikke dokumenteret.

4.1 Overordnet design

Nedenfor ses det overordnede hardware blokdiagram. Herefter følger en beskrivelse af de forskellige blokke samt signaler.

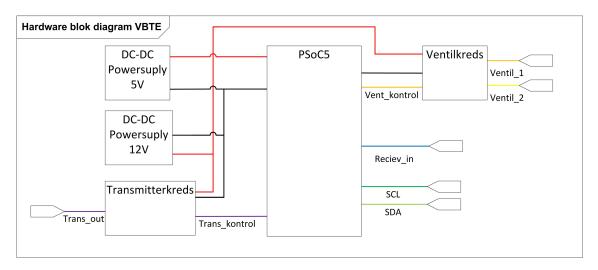

Figur 4.1. Overordnet blokdiagram for VBTE hardware

4.1.1 Blokke

Nedenfor beskrives de enkelte blokke illustreret på Figur 4.1

PSoC5

PSoC'en er den centrale del af VBTE'en og står for styringen af hele VBTE'en. Den består af:

- MicroController
- PGA
- Mixer
- Timer

- Clocks
- I2C
- Delta-Sigma ADC
- Kontrolregister

PSoC'en er et færdigkøbt produkt og for detaljer om de enkelte blokke heri henvises der til databladet for PSoC5.

DC-DC powersuply 5V

Se powersuply afsnittet.

DC-DC powersuply 12V

Se powersuply afsnittet.

Transmitterkreds

Transmitterkredsen består af en MOSFET samt en keramisk ultralyds transmitter(Model: 400ST). Kredsen bliver drevet af 12V powersuply. 1

Reciverkreds

Recierkredsen består af en keramisk ultralyds reciver(Model: 400SR).

Ventilkreds

Ventilkredsen består af en MOSFET samt en ventil(Model: EV210A-1.2 og EV210A-4.5)

 $^{^1\}mathsf{FiXme}$ Note: Skal ligge i opbygningen af blokken i stedet for her


BROS 4. VBTE

4.2 Nedbrydning af blokke

Nedenfor følger nedbrydningen af de enkelte blokke med henblik på at designe de enkelte dele til systemet. Nedbrydningen sker for at gøre designet nemmere og mere overskueligt.

4.2.1 PSoC5

På Figur 4.2 ses HW-designet internt på PSoC'en. De enkelte blokke bliver beskrevet efterfølgende.

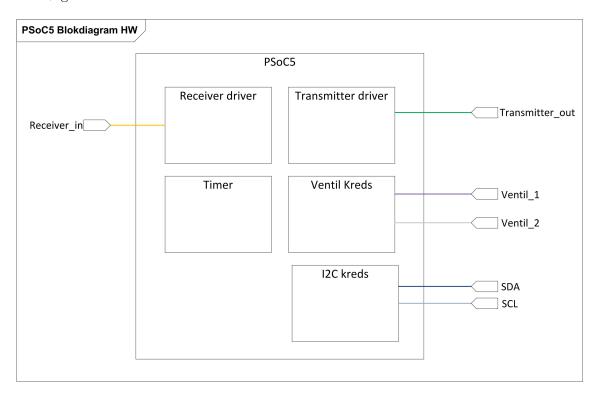

Figur 4.2. PSoC5 blokdiagram

Signalbeskrivelser:

For signalbeskrivelser se tabel 4.1. ²

²FiXme Note: OPDATER TABELLEN!!!!

| Signal navn | Type | Spænding | Beskrivelse |
|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| Receiver_in | Analog (AC = | Ligger fra ca | Spænding genereret i ultra- |
| | 40kHz) | 0.01V til 0.3V | lydsreceiveren. |
| Transmitter_out | Analogt (AC = | 0V til 5V | Signal der skal styre ultra- |
| | 40kHz) | | lydstransmitteren |
| Vent_1 | Digitalt | 0V til 5V | Signal der skal styre ven- |
| | | | tilen til at lukke vand ind |
| | | | med. |
| Vent_2 | Digitalt | 0V til 5V | Signal der skal styre ven- |
| | | | tilen til at lukke vand ud |
| | | | med. |
| SDA | Digitalt | 0V til 5V | Et digitalt signal mellem |
| | | | VBTE og SM hvor I2C |
| | | | data læses fra. |
| SCL | Digitalt | 0V til 5V | Digitalt clocksignal til I2C. |
| Add_set | Digitalt | 0V til 5V | Digitalt signal til at sætte |
| | | | I2C adressen. |
| Add_LSB | Digitalt | 0V til 5V | Digitalt signal til at sætte |
| | | | LSB i I2C adressen. |
| Add_LSB+1 | Digitalt | 0V til 5V | Digitalt signal til at sætte |
| | | | LSB i I2C adressen. |

Tabel 4.1. Tabel over signaler i PSoC blokken

Blokbeskrivelser:

Timer

Timeren skal holde øje med tiden. Dette skal ske ved at timeren skal køre hele tiden. Der bliver læst timerværdien når et burst bliver sendt og når et burst bliver modtaget. Timeren skal derfor have en forholdsvis hurtig clock for at kunne gøre afstandsmålingen hurtig nok.

I2C kreds

I2C kredsen skal stå for I2C interfacet mellem SM og KI. I2C protokollen kører 5V og med pull-up modstande. Denne del håndteres dog på SM. I2C'en benytter standard I2C protokol, og for yderligere info om data henvises der til *Systemarkitektur/protokoller/I2C*.

Receiver Driver

Receiver driveren modtager signalet fra ultralydsrecieveren. Signalet skal, når det modtages, løftes op til 2.5V for at det kan anvendes på PSoC'en samt forstærkes. Det er vigtigt at signalet bliver tydeligt nok til at man kan være sikker på at man har modtaget en detektion.

BROS 4. VBTE

Transmitter Driver


Det er vigtigt ved transmitteren at frekvensen ligger ret præcist da den dæmper rigtigt meget ikke ret langt væk fra 40kHz. For at timingen skal virke skal der også laves så der kan stoppes når der er sendt 10 perioder.

Ventil Driver

Ventil driveren er den mest simple driver. Denne skal blot bære et digitalt signal til ON og OFF på hhv. ventilen til at lukke vand ind og ventilen til at lukke vand ud.

4.2.2 Transmitter kreds

På figuren 4.3 ses nedbrydningen af Transmitter kreds-blokken. Transmitterkredsen omsætter et kontrolsignal fra PSoC'en til et ultralyds signal.

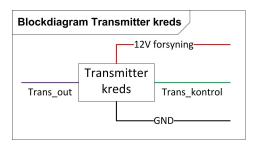

Figur 4.3. På figuren ses transmitter blokken nedbrudt

Signalbeskrivelser


Signalerne internt i transmitter kredsen ses i tabel 4.2

| Signal navn | Type | Spænding | Beskrivelse |
|---------------|---------------|----------|--------------------------------|
| Trans_kontrol | Digitalt | 0V - 5V | Modtages fra PSoC'en og |
| | | | skal omsættes til en stør- |
| | | | re spænding over ultralyd- |
| | | | stransmitteren. |
| Trans_out | Analogt (lyd) | 120dB | Dette signal er lyden fra |
| | | | ultralydstransmitteren der |
| | | | sendes mod vandet og re- |
| | | | flekteres tilbage til receive- |
| | | | ren. |
| 12V forsyning | Analogt DC | 12V±0.1V | 12V forsyning der leveres |
| | | | for powersupplyen beskre- |
| | | | vet under powersupply. |
| GND | Ground | 0V | Ground i systemet |

Tabel 4.2. Tabel over signaler i Transmitterblokken

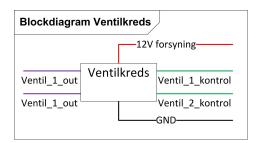4.2.3 Ventil Kreds

Ventil kredsen får to kontrolsignaler fra PSoC'en der skal åbne for hver sin ventil. Kredsen skal sørge for at ventilerne kan få lov til at trække den strøm der er nødvendig for at drive dem. På figur 4.4 ses blokdiagrammet for ventilkredsen. Signalerne på blokdiagrammet er beskrevet i tabel 4.3



 ${\it Figur~4.4.}$ På figuren ses ventilblokken nedbrudt

| Signal navn | Type | Spænding | Beskrivelse |
|------------------|------------|----------|-----------------------------|
| Ventil_1_kontrol | Digitalt | 0V - 5V | Modtages fra PSoC'en og |
| | | | skal omsættes til en større |
| | | | spænding over ventilen. |
| Ventil_2_kontrol | Digitalt | 0V - 5V | Modtages fra PSoC'en og |
| | | | skal omsættes til en større |
| | | | spænding over ventilen. |
| Ventil_1_out | Digitalt | 0V - 12V | Udgangsspænding til venti- |
| | | | len. |
| Ventil_2_out | Digitalt | 0V - 12V | Udgangsspænding til venti- |
| | | | len. |
| 12V forsyning | Analogt DC | 12V±0.1V | 12V forsyning der leveres |
| | | | for powersupplyen beskre- |
| | | | vet under powersupply. |
| GND | Ground | 0V | Ground i systemet |

Tabel 4.3. Tabel over signaler i Transmitterblokken

BROS 4. VBTE

4.3 Opbygning af design


Nedenfor følger opbygningen af designet for de forskellige kredse. Dette vil blive beskrevet med Multisim designs, PSoC designs og udregninger. Afsnittet vil starte med at beskrive PSoC designet, da dette er den mest centrale del af VBTE modulet.

4.3.1 PSoC5 design opbygning

I afsnittet om PSoC'en vil følge 5 underpunkter der beskriver hver blok som illustreret på figur 4.2.

Timer


Timeren er en indbygget timerblok i PSoC miljøet. Der er påkoblet en bus clock med en frekvens på 24MHz. Dette giver en opløsning på $\frac{1}{24MHz} * 344 \frac{m}{s} = 0.014 mm^3$. Timeren er sat op med 32bit som giver en wraparround tid på 3min for at der ikke skal bruges ekstra operationer i timingen på at tjekke efter wraparround. Nedenfor ses timerkredsen.

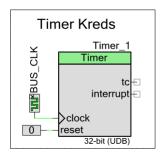

Figur 4.5. PSoC timerkreds.

I2Ckreds

I2Ckredsen er en indbygget I2Cblok i PSoC miljøet. Den er sat som slave så SM modulet kan skrive til den og læse fra den. datahastigheden er sat til at køre 100kbps. Blokken har 2 udgange som er direkte forbundet til ben på PSoC'en. Disse er videre forbundet til et minijack hunstik der så den nemt kan kobles sammen med resten af systemet. Derudover er adressen sat i softwaren. Det er dog muligt at sætte LSB og LSB+1 i adressem i testdesignet. I den endelige system er det tænkt at de skal være sat op med en bestemt adresse fra start. På figur 4.6 ses blokken.

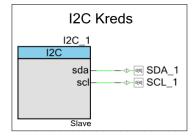

Figur 4.6. PSoC I2Ckreds.

 $^{^{3}}$ Dette er omtrent ved stuetemperatur (20 o)

Receiver Driver


Receiverdriveren består af en række indbyggede blokke i PSoC'en. Udover designet opbygget i PSoC miljøet er der en kondensator på 1μF, for at fjerne DC på ultralydsreceiveren, og en modstand der forbinder Opamp'en og PGA'en. Opamp'en er indsat for at løfte signalet op til 2,5V. PGA'en forstærker herefter signalet op. 4 Under teknologiundersøgelsen viste det sig at der blev modtaget en maks p-p værdi på 300mV på ultralydsreceiveren. Derved giver en forstærkning på 8 et maks udsving på $U_{maks} = 300mV * 8 = 2.4V.$

Dette er dog kun hvis der modtages et meget klart signal og det er derfor en forstærkning på 8 godt kan anvendes. Signalet mixes herefter sammen med et 40kHz signal for at få en DC ind på filteret i Delta-sigma AD konverteren. Filteret er i delta-sigma AD konverteren er designet i PSoC'en som et 3 ordensfilter hvis første tap ligger ved samplingsfrekvensen. Samplingsfrekvensen er udregnet til at give filteret en opladningstid i 3dB punktet på 1/4ms. Dette skyldes at de 10 perioder der bliver sendt varer 1/4ms. Derved må der konstateres en detektion når filteret er opladet til 63%.

Udregning af samplefrekvens:

te dreghing ar samplerrenvens:
$$\frac{1}{a}=\tau,\ \tau=250\mu s \text{ derved er } a=\frac{4000\frac{rad}{s}}{2*\pi}=637\text{Hz}.$$
 Dette giver en samplefrekvens på: $SPS=3*637\text{Hz}=1910\text{Hz}.$

Nedenfor ses det endelige receiverdriver PSoC design.

 

Figur 4.7. PSoC receiverkreds


Ventil Driver

⁴FiXme Note: Det skal forklares bedre at det er for at være fri for negative værdier og at vi skal være inden for det spændingsområde PSoCen kører med

Følgende afsnit beskriver SM'ens hardware i de enkelte blokke, grænsefladerne derimellem samt funktionen af blokkene.

5.1 Overordnet design

Nedenfor ses det overordnede hardware blokdiagram. Herefter følger en beskrivelse af de forskellige blokke samt signaler.

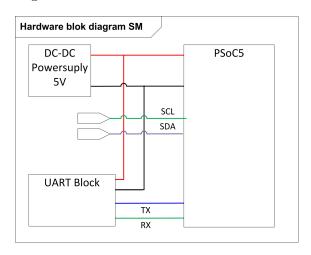

Figur 5.1. Overordnet blokdiagram for SM hardware

5.1.1 Blokke

Nedenfor beskrives de enkelte blokke illustreret på Figur 5.1

PSoC5

PSoC'en er den centrale del af VBTE'en og står for styringen af hele VBTE'en. Den består af:

- MicroController
- I2C
- Delta-Sigma ADC
- Accelerometer kontrolregister
- UART

PSoC'en er et færdigkøbt produkt og for detaljer om de enkelte blokke heri henvises der til databladet for PSoC5.

DC-DC powersuply 5V

Se powersuply afsnittet.

UART


UART-blokken består af en levelkonverter forbundet til et DB9 stik. Levelkonverteren er af typen ST3232.

5.2 Nedbrydning af blokke

Nedenfor følger nedbrydningen af de enkelte blokke med henblik på at designe de enkelte dele til systemet. Nedbrydningen sker for at gøre designet nemmere og mere overskueligt.

5.2.1 PSoC5

På Figur 5.2 ses HW-designet internt på PSoC'en. De enkelte blokke bliver beskrevet efterfølgende.

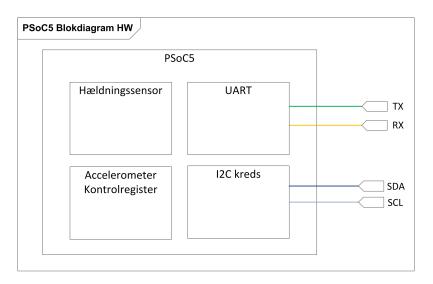

Figur 5.2. PSoC5 blokdiagram

Signalbeskrivelser:

For signalbeskrivelser se tabel 5.1

| Signal navn | Type | Spænding | Beskrivelse |
|-------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| TX | Analog | $\sim 0V \text{ til } \sim 5V$ | TX ud til UARTblokken. |
| RX | Analog | $\sim 0V \text{ til } \sim 5V$ | RX ud til UARTblokken |
| SDA | Digitalt | $\sim 0V \text{ til } \sim 5V$ | Et digitalt signal mellem |
| | | | VBTE og SM hvor I2C |
| | | | data læses fra. |
| SCL | Digitalt | $\sim 0V \text{ til } \sim 5V$ | Digitalt clocksignal til I2C. |

Tabel 5.1. Tabel over signaler i PSoC blokken

BROS 5. SM

Blokbeskrivelser:

Hældningssensor

Hældningssensorblokken står for at modtage og konvertere værdier fra hældningssensoren til en integer der er forståelig for vores digitale elektronik. Konverteringen skal se med en A/D konverter med en høj nok opløsning til at måle det udsving angivet i kravspecifikationen.

UART

UART kredsen står for at sende og modtage data fra KI. UART operere mellem 0 og 5 volt, og med indstilling sat ud fra *Systemarkitektur/protokoller/UART*. Blocken har 2 signaler der går videre til UART Block, der beskrives senere i dette dokument.

Accelerometer Kontrolregister

Kontrolregisteret står for at sætte indstillinger i vores hældningssensor.

I2C kreds

I2C kredsen skal stå for I2C interfacet mellem SM og VBTE. I2C protokollen kører 5V og med pull-up modstande. I2C'en benytter standard I2C protokol, og for yderligere info om data henvises der til *Systemarkitektur/protokoller/I2C*.

5.2.2 UART Block

hehe

5.3 Opbygning af design

Nedenfor følger opbygningen af designet for de forskellige kredse. Dette vl blive beskrevet med Multisim designs, PSoC designs og udregninger. Afsnittet vil starte med at beskrive PSoC designet, da dette er den mest centrale del af SM modulet.

5.3.1 PSoC5 design opbygning

I afsnittet om PSoC'en vil følge 4 underpunkter der beskriver hver blok som illustreret på Figur 5.2.

Hældningssensor

he

UART

he

Accelerometer Kontrolregister

he

I2C kreds

ho

BROS 5. SM

Rettelser

| Note: Skal ligge i opbygningen af blokken i stedet for her | 7 |
|--|----|
| Note: OPDATER TABELLEN!!!! | 8 |
| Note: Det skal forklares bedre at det er for at være fri for negative værdier og at vi | |
| skal være inden for det spændingsområde PSoCen kører med | 13 |